

三用電表量測

壹、本實作測驗，使用傳統指針三用電表：

1. 量測元件(如圖 A)的電阻值
2. 量測簡易電路(如圖 B)，量測點 AB 間的電壓



圖 A

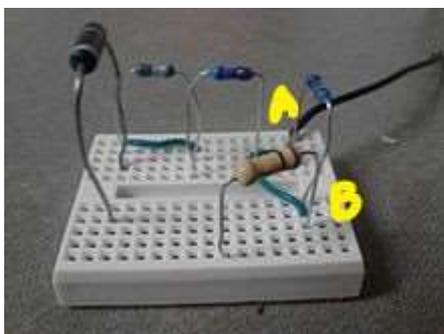


圖 B